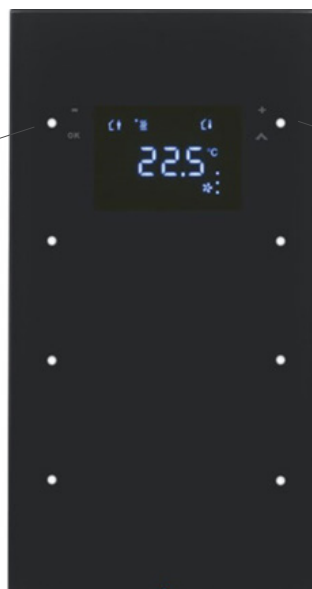




سناریو کنترل سیستم هوشمند
ساختمان لومن
(واحدهای شمالی)

کنترل سیستم تهویه مطبوع کلیدهای هوشمند
به صورت زیر می باشد:


کاهش دمای دلخواه
(Decrease)



افزایش دمای دلخواه
(Increase)


کلید مبدل ورودی:

خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momantary Push)	روشن و خاموش هالوزن ورودی 1 (On/Off)
فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)	

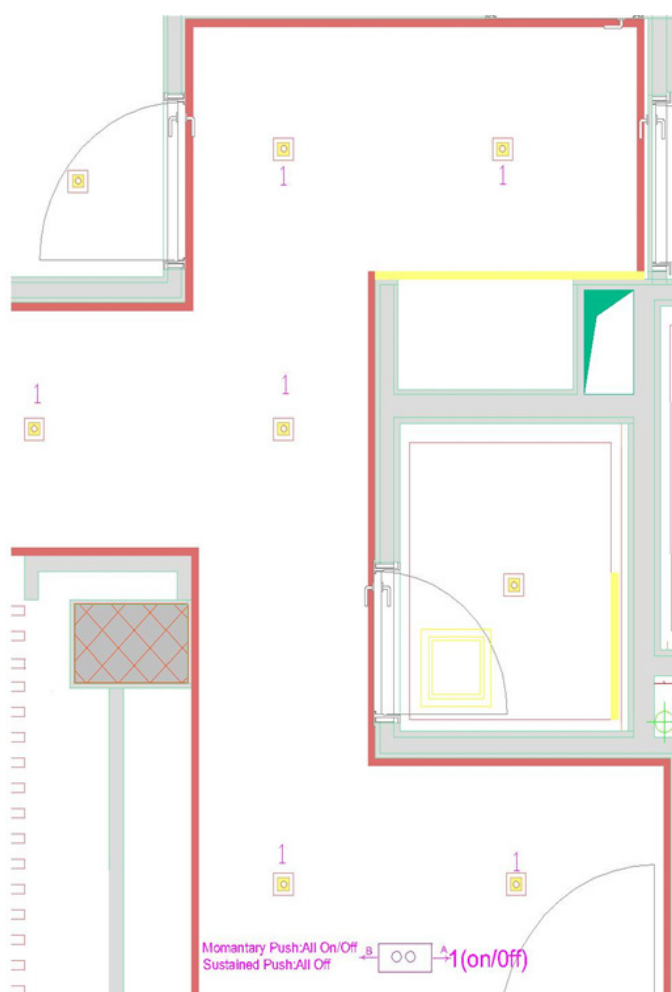


کلید مبدل راهروی اتاق ها:

خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش کل (Momantary Push) فشار مدت دار: خاموش کل به جز اتاق ها (Sustained Push)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش هالوزن ورودی (Momantary Push) فشار مدت دار: خاموش و روشن فن (Sustained Push)

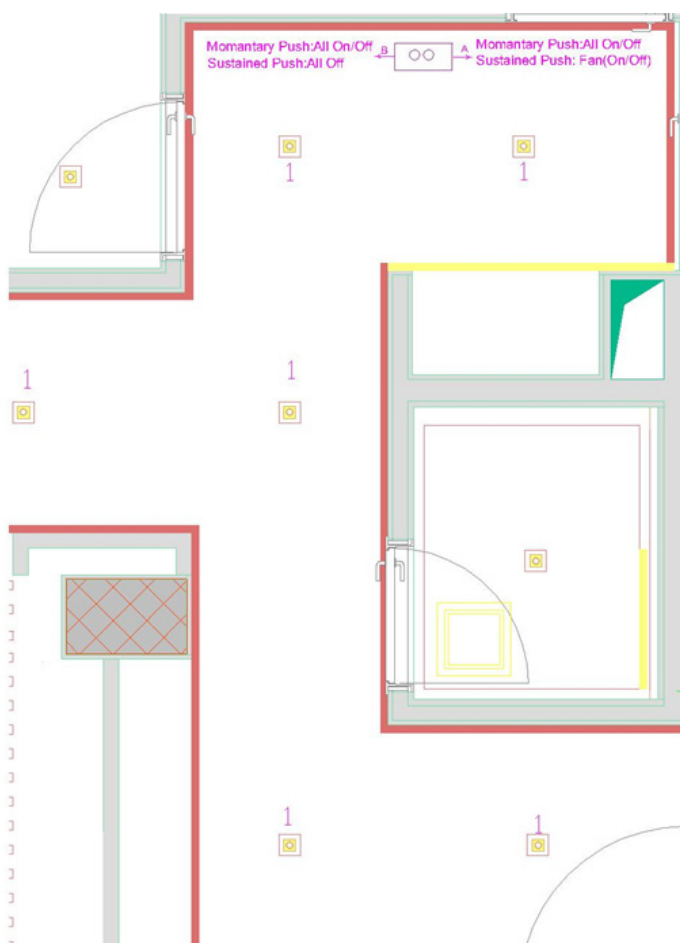

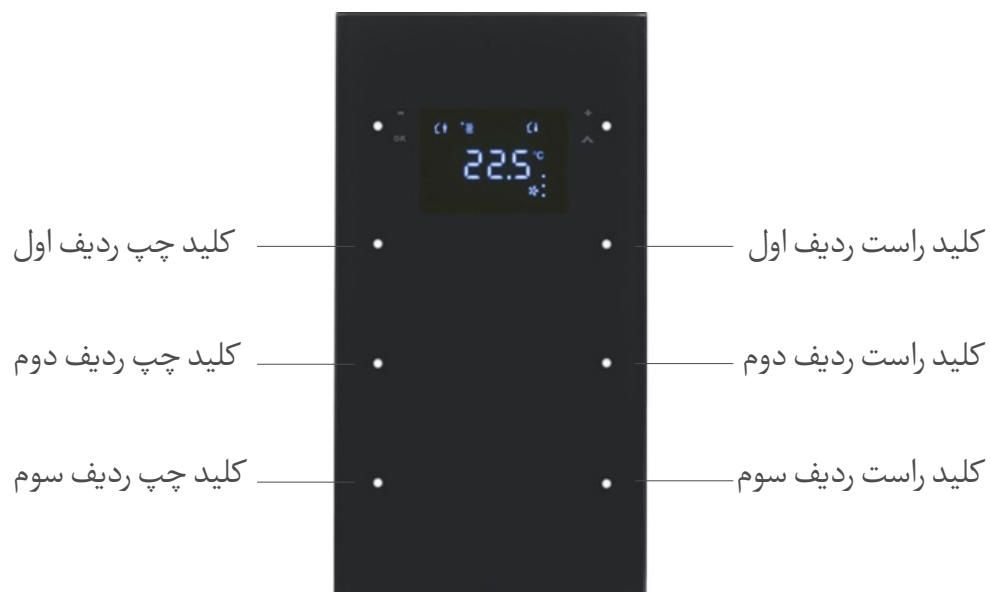
شکل ذیل نشان دهنده تعاریف مختلف کلید می باشد که سناریو کنترلی هر کلید واحد به صورت زیر می باشد:



۱- کلید سالن شرقی


کلید چپ	کلید راست	
لوستر جنوبی 3 (On/Off)	لوستر شمالی 2 (On/Off)	ردیف اول
هالوزن غربی 5 (On/Off)	هالوزن شرقی 4 (On/Off)	ردیف دوم
تمام روشن	تمام خاموش	ردیف سوم



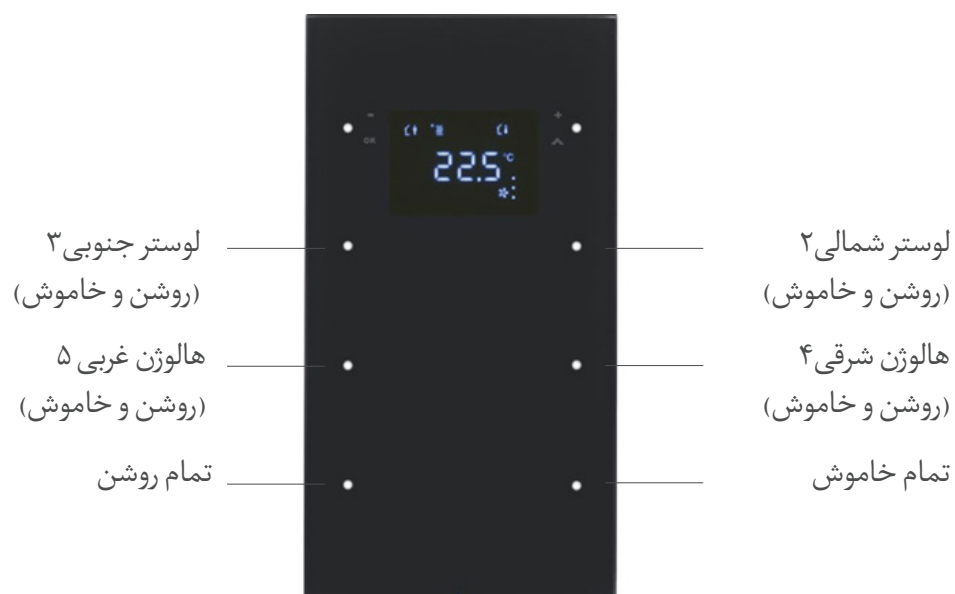

۲- کلید سالن غربی

کلید چپ	کلید راست	
لواژ غربی 6 (On/Off)	هالواژ غربی 5 (On/Off)	ردیف اول
تمام آشپزخانه 7,8,9 (On/Off)	لواژ شمالی و جنوبی 2,3 (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

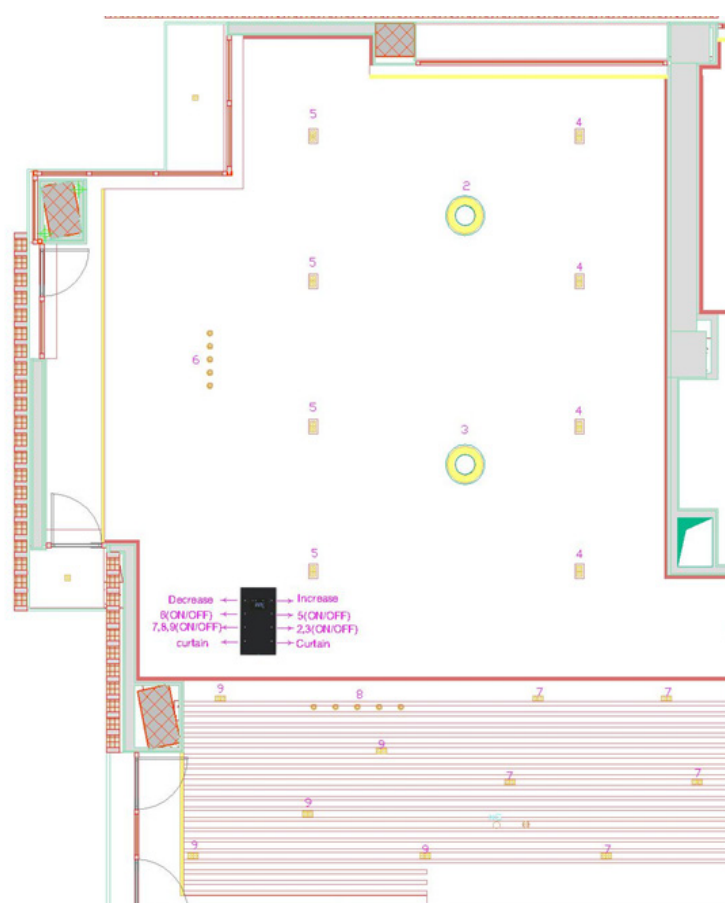



۳ - کلید آشپزخانه


کلید چپ	کلید راست	
هالوژن روشن و خاموش 9v (On/Off)	هالوژن روشن و خاموش 7 (On/Off)	ردیف اول
تمام روشن و خاموش 7,8,9 (On/Off)	آویز روشن و خاموش 8 (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم





۴- اتاق خواب ۱


کلید چپ	کلید راست	
هالوزن ها J (On/Off)	هالوزن ها I (ON/Off)	ردیف اول
تمام خاموش I, J (Off)	تمام روشن I, J (On)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

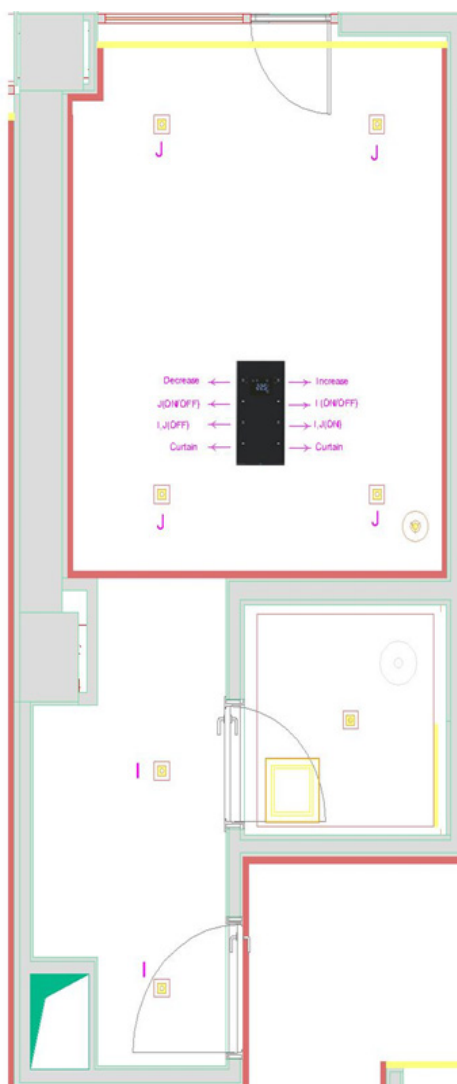




۵ - کلید ورودی خواب ۱ و کنار تخت خواب


خروجی A	خروجی B
روشن و خاموش هالوژن ورودی (۱)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)

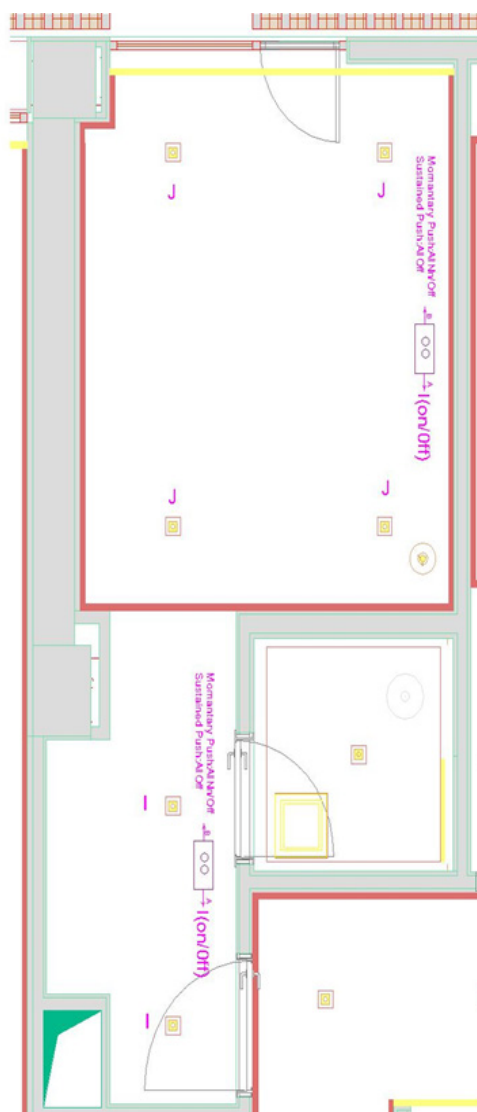

۶- اتاق خواب ۲


کلید راست	کلید چپ	
تمام روشن و خاموش 5 (On/Off)	ورودی روشن و خاموش 6 (On/Off)	ردیف اول
هالوزن های G (On/Off)	هالوزن های H (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (بالا)	پرده برقی (پایین)	ردیف سوم

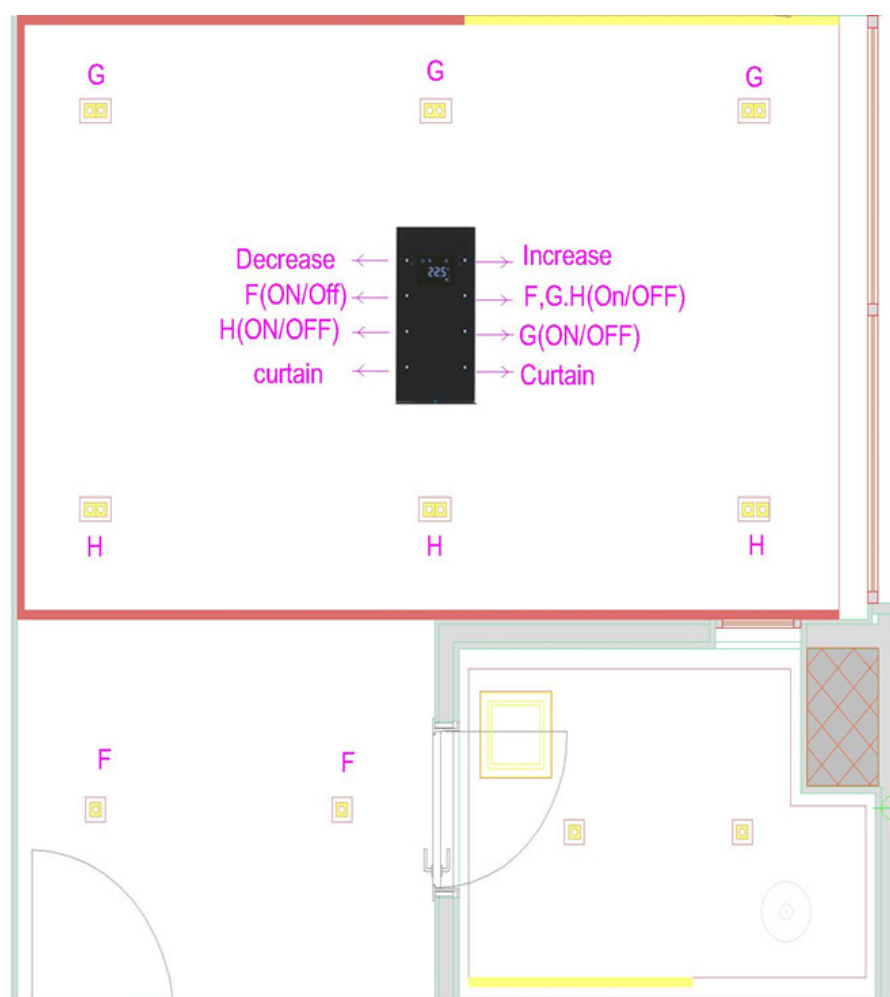

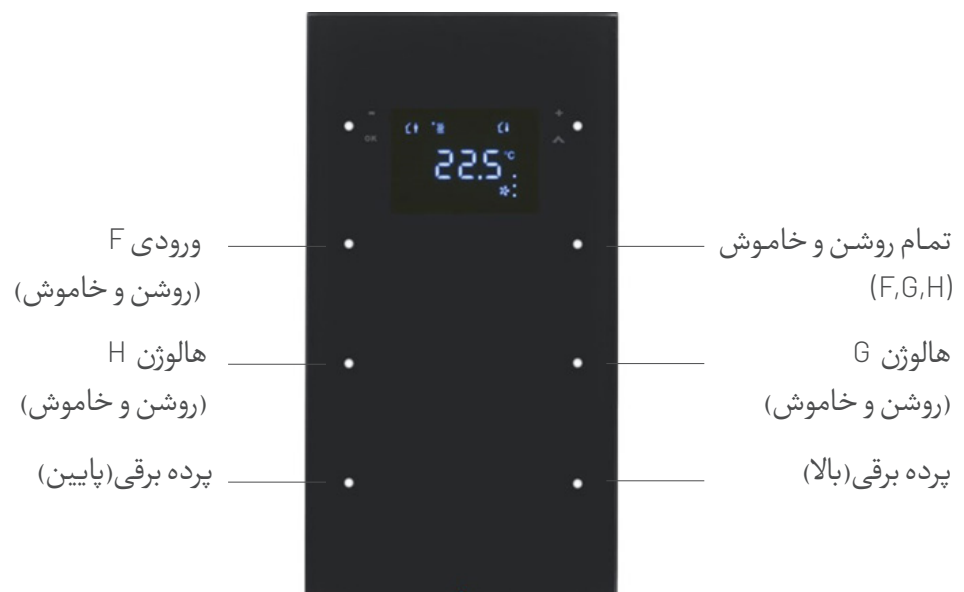


خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)	روشن و خاموش هالوزن ورودی F(On/Off)


۷ - کلید ورودی و کنار
تخت خواب ۲

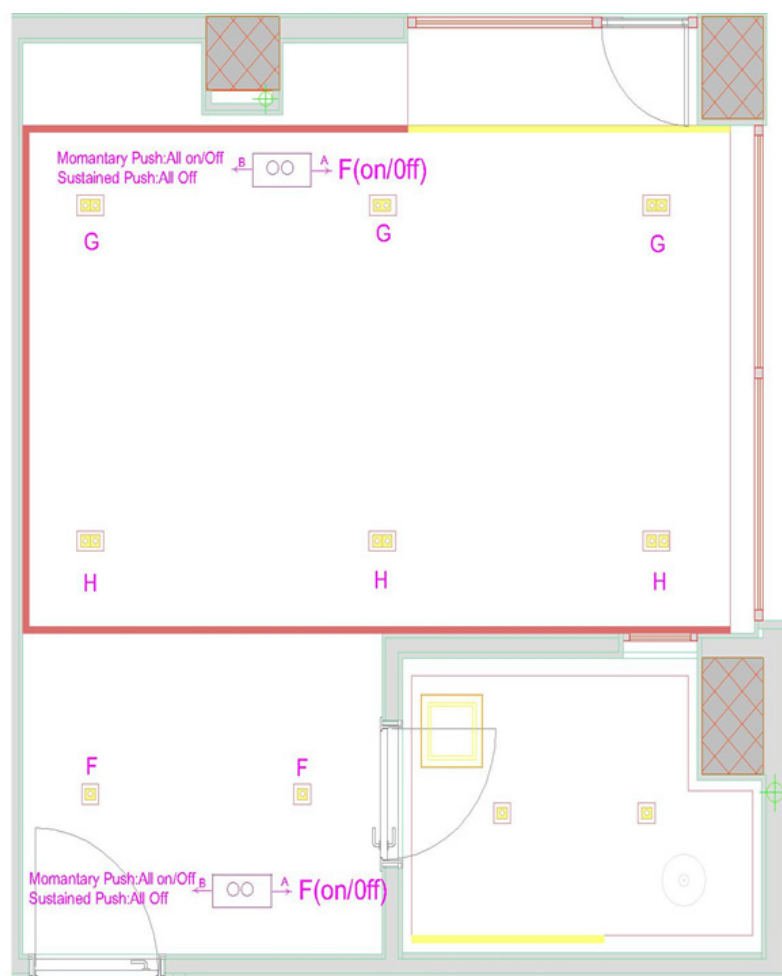

۸- اتاق خواب ۳

کلید چپ	کلید راست	
تمام روشن و خاموش D,E(On/Off)	هالوزن ورودی روشن و خاموش D(On/Off)	ردیف اول
هالوزن BOX1 روشن و خاموش (On/Off)	هالوزن BOX2 روشن و خاموش E(On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

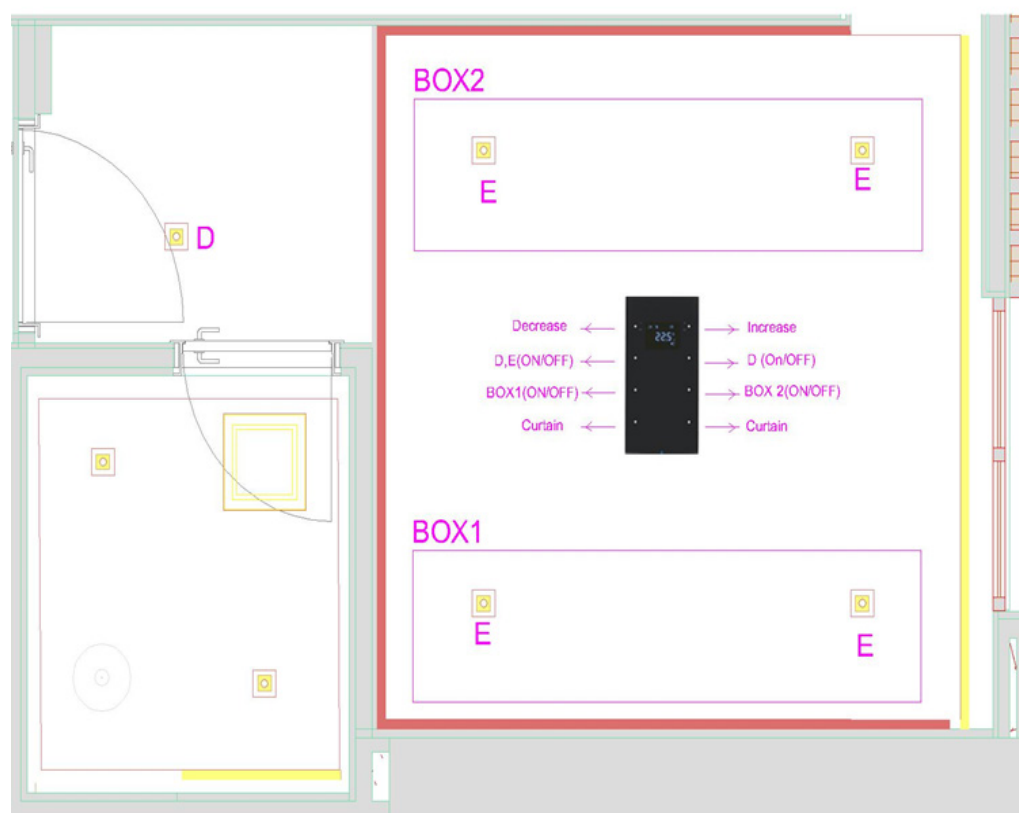

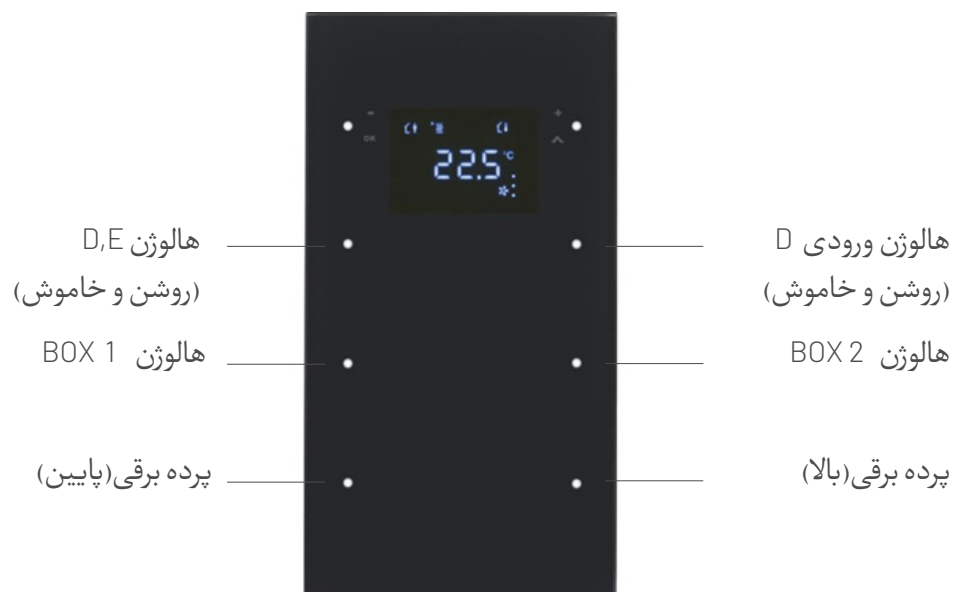

۹ - کلید ورودی و کنار تخت خواب ۳

خروجی A	خروجی B
روشن و خاموش هالوژن ورودی D (On/Off)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)

