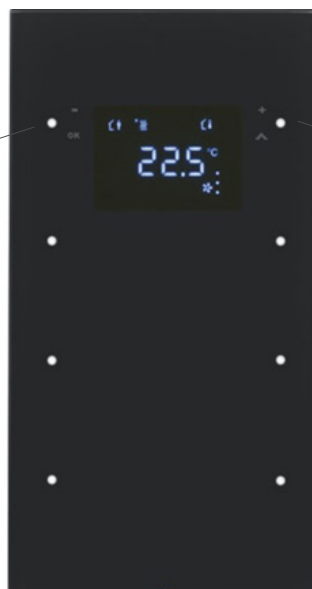




سناریو کنترل سیستم هوشمند
ساختمان لومن
(واحدهای جنوبی)

کنترل سیستم تهویه مطبوع کلیدهای هوشمند
به صورت زیر می باشد:


کاهش دمای دلخواه
(Decrease)



افزایش دمای دلخواه
(Increase)


کلید مبدل ورودی:

خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push)	روشن و خاموش هالوزن ورودی 1 (On/Off)
فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)	

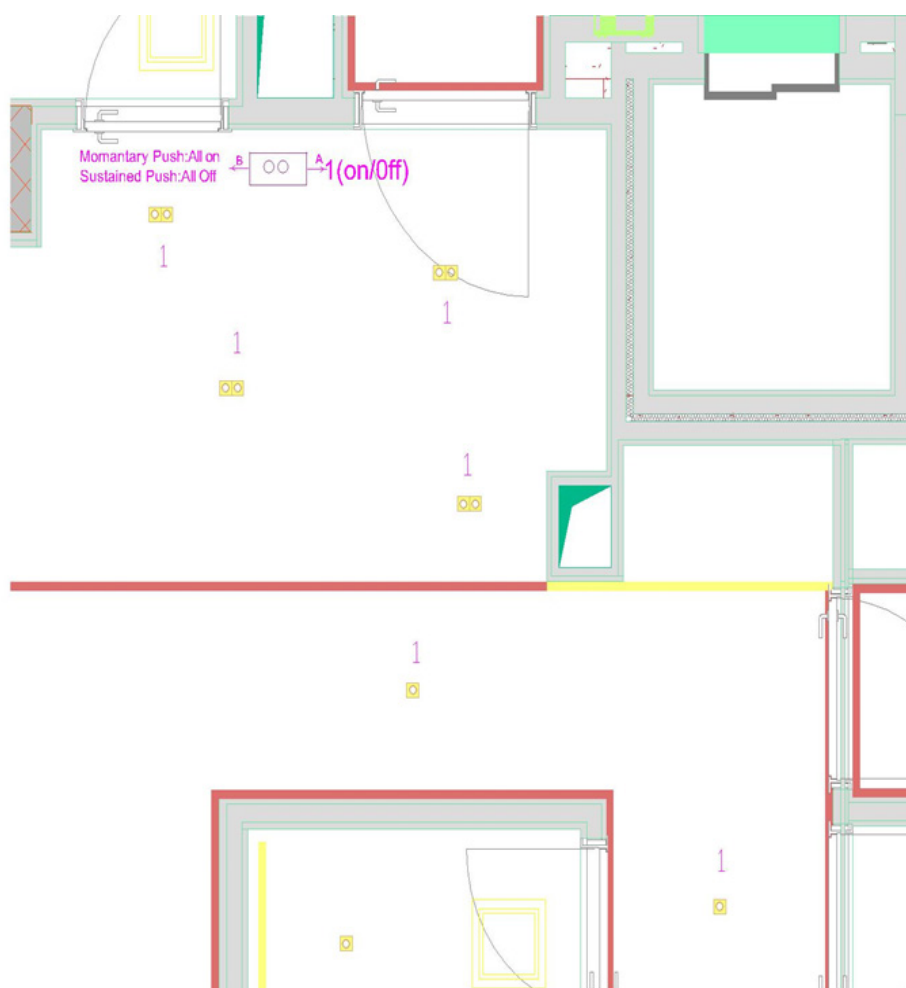


کلید مبدل راهروی اتاق‌ها:

خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش کل (Momantary Push)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش هالوزن ورودی ۱ (Momantary Push)
فشار مدت دار: خاموش کل به جز اتاق‌ها (Sustained Push)	فشار مدت دار: خاموش و روشن فن (Sustained Push)

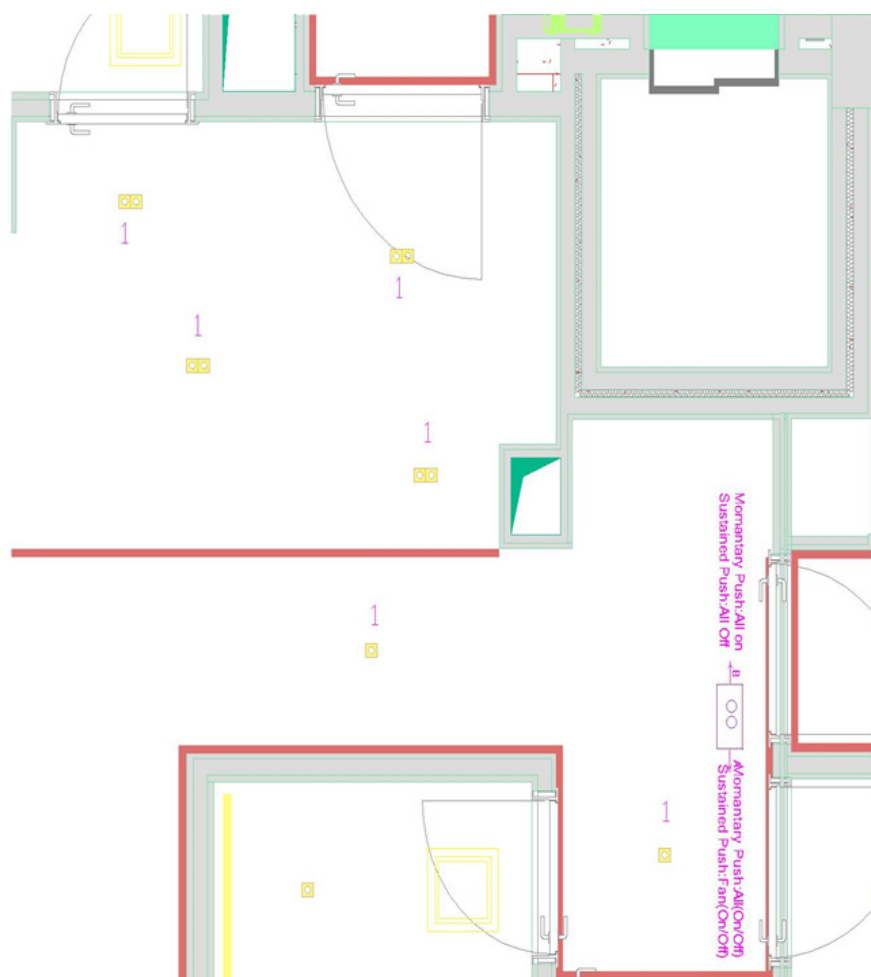


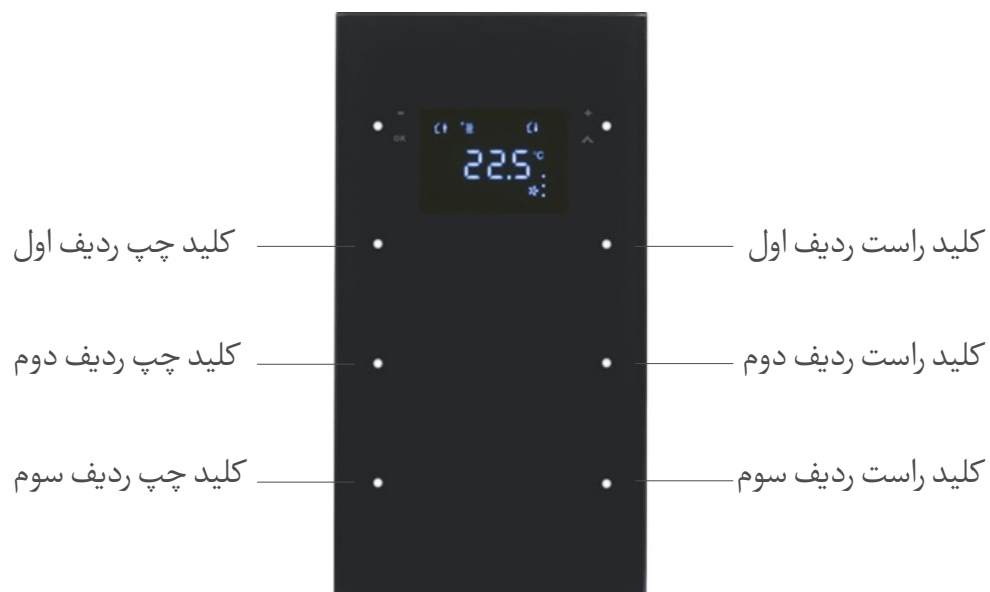
شکل ذیل نشان دهنده تعاریف مختلف کلید می باشد که سناریو کنترلی هر کلید واحد به صورت زیر می باشد:



۱- کلید سالن شرقی


کلید چپ	کلید راست	
لوستر شمالی 3 (On/Off)	لوستر جنوبی 2 (On/Off)	ردیف اول
هالوژن غربی 5 (On/Off)	هالوژن شرقی 4 (On/Off)	ردیف دوم
تمام روشن	تمام خاموش	ردیف سوم

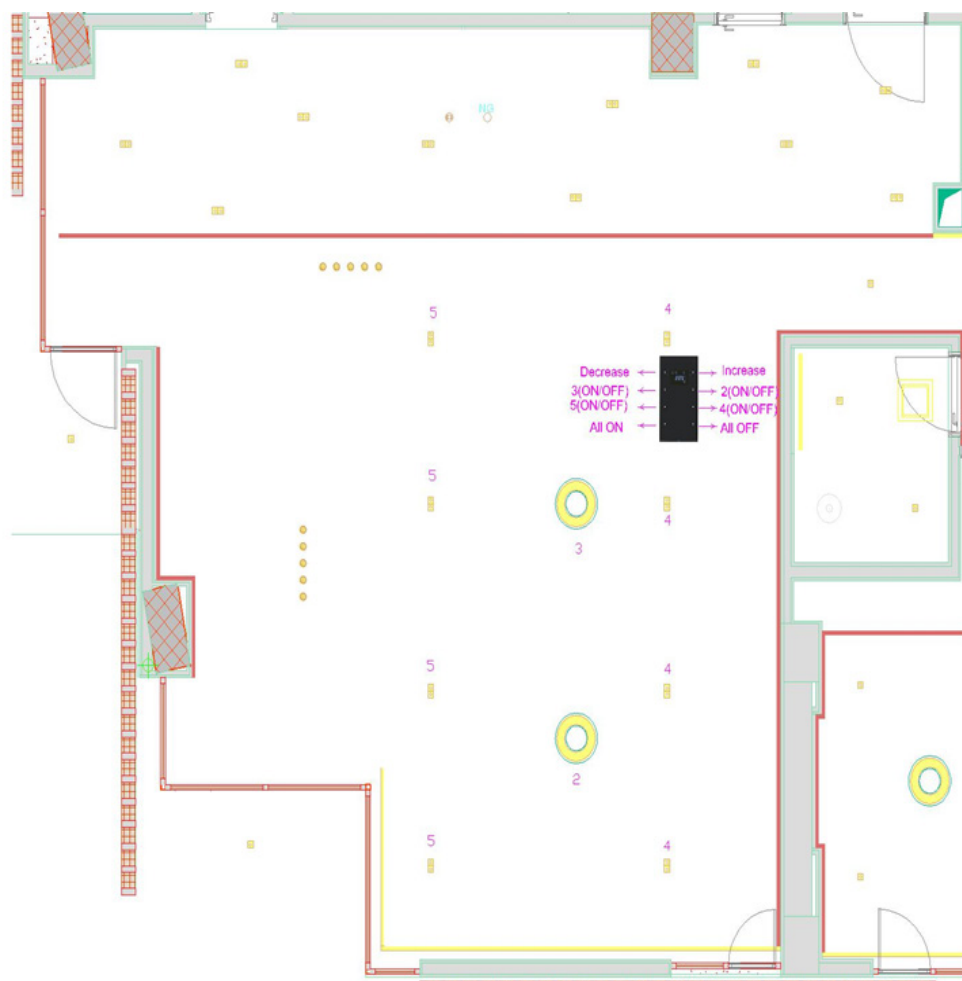


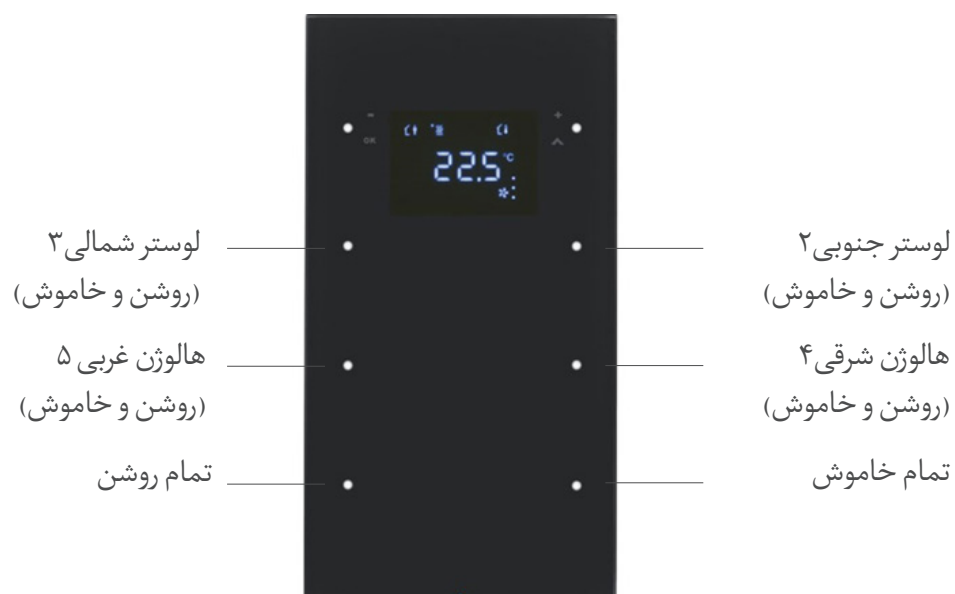

۲- کلید سالن غربی


کلید چپ	کلید راست	
لواستر غربی 6 (On/Off)	هالوزن غربی 5 (On/Off)	ردیف اول
لواستر شمالی و جنوبی 2,3 (On/Off)	تمام آشپزخانه 7,8,9 (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

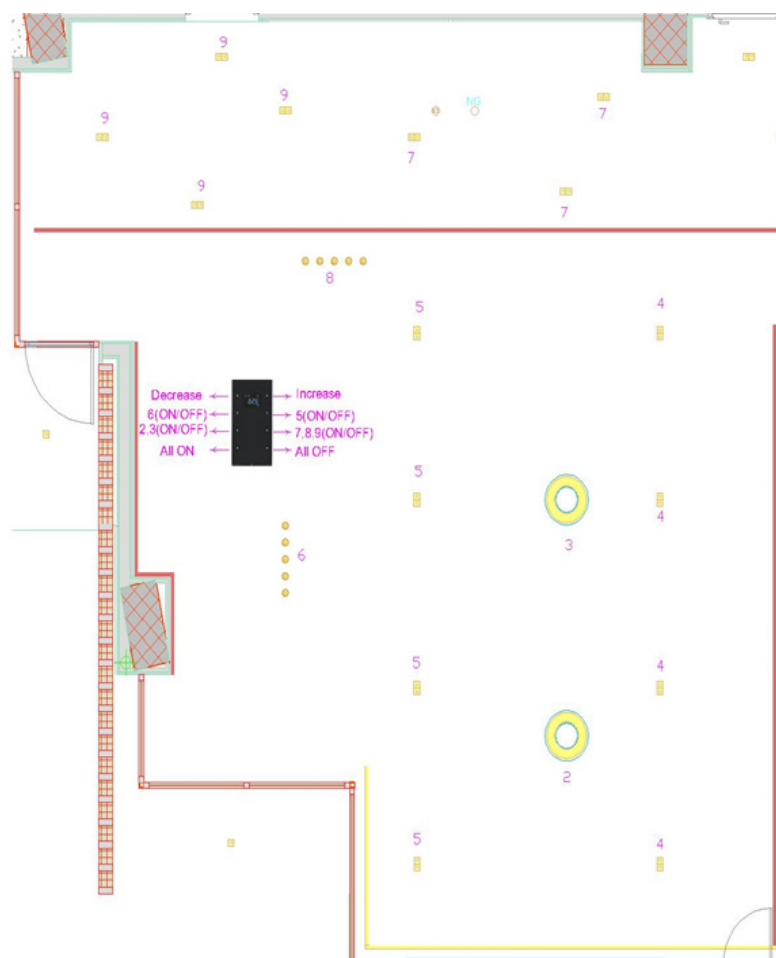

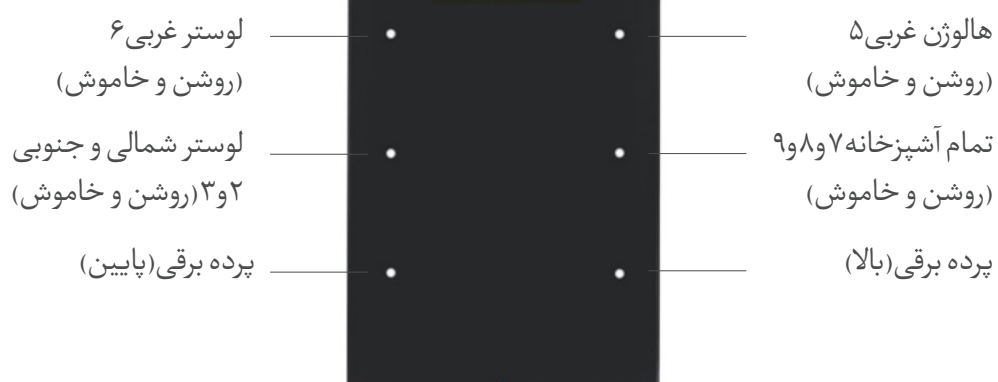

۳ - کلید آشپزخانه


کلید چپ	کلید راست	
هالوژن روشن و خاموش 9 (On/Off)	هالوژن روشن و خاموش 7 (On/Off)	ردیف اول
تمام روشن و خاموش 7,8,9 (On/Off)	آویز روشن و خاموش 8 (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

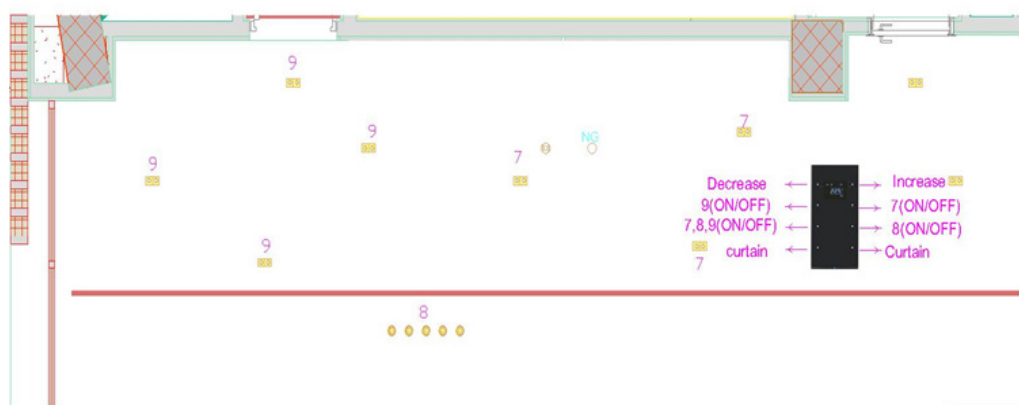




۴- اتاق خواب ۱


کلید چپ	کلید راست	
ورودی روشن و خاموش I (ON/Off)	تمام روشن و خاموش J/I (On/Off)	ردیف اول
هالوژن (On/Off)	هالوژن (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

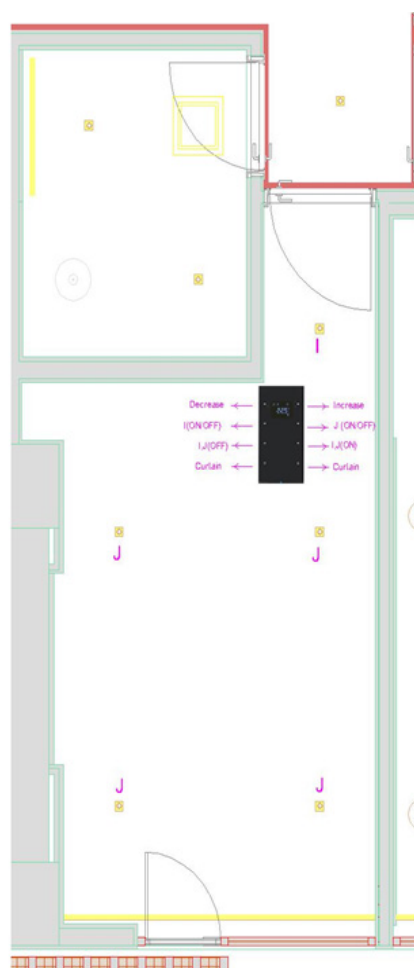

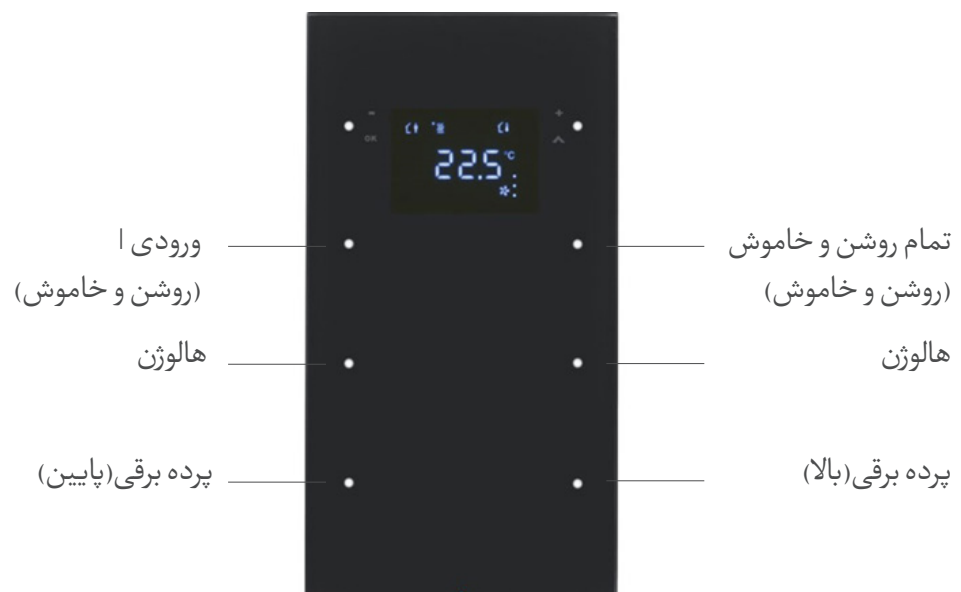


۵ - کلید ورودی خواب ۱ و کنار
تخت خواب


خروجی B	خروجی A
فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momantary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)	روشن و خاموش هالوژن ورودی (۱)

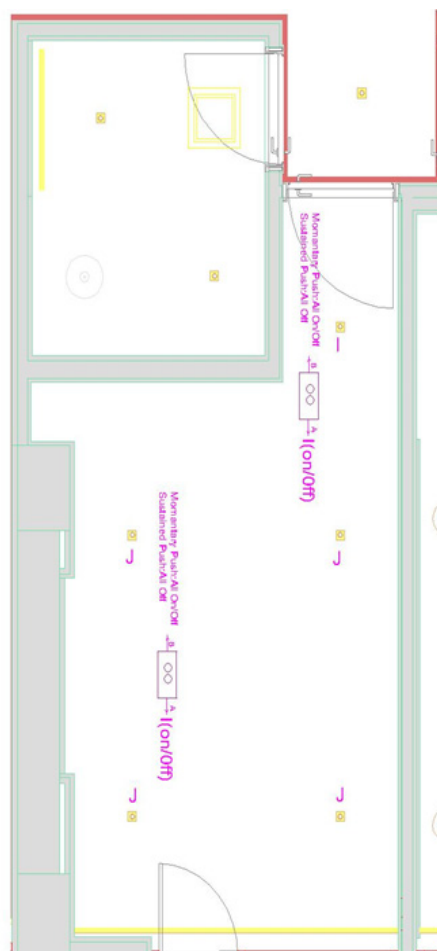

۶- اتاق خواب ۲


کلید چپ	کلید راست	
ورودی روشن و خاموش F(On/Off)	تمام روشن و خاموش F,G,H(Off)	ردیف اول
هالوژن های H (On/Off)	هالوژن های G (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

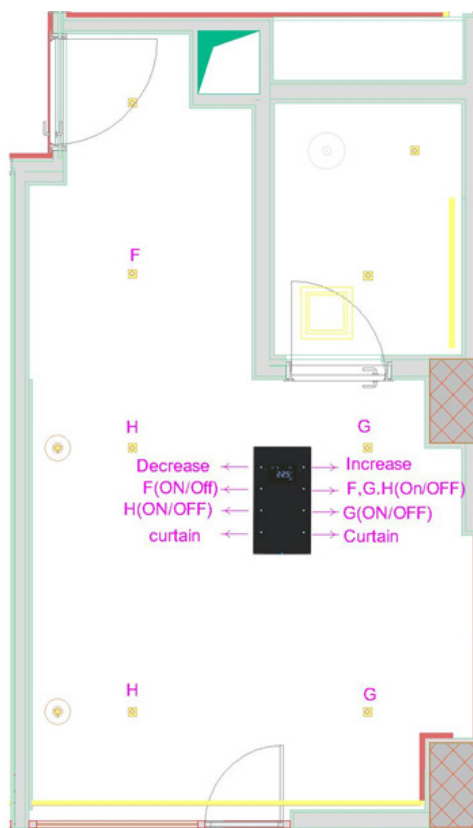

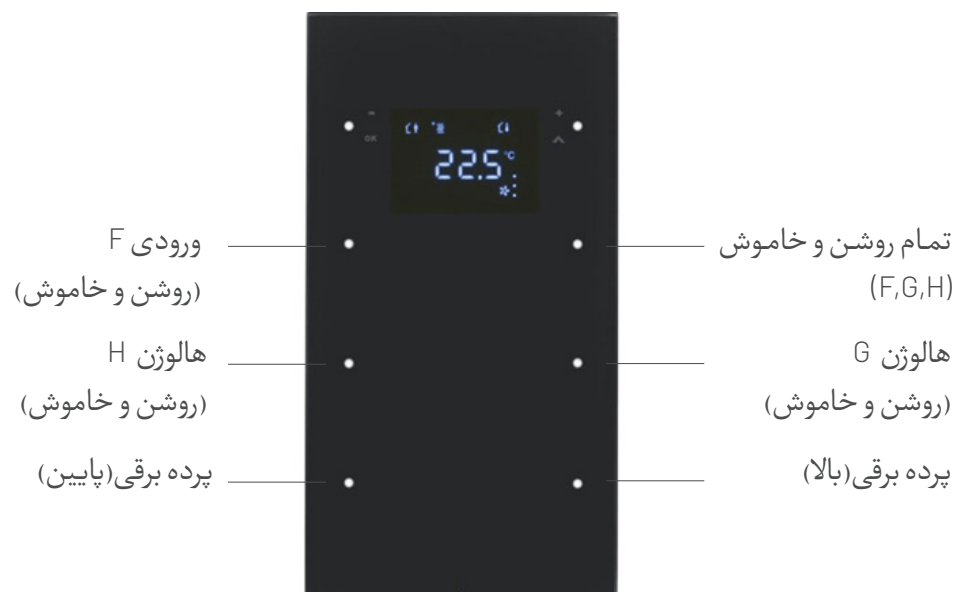


۷ - کلید ورودی و کنار تخت خواب ۲


خروجی A	خروجی B
روشن و خاموش هالوزن ورودی F(On/Off)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)

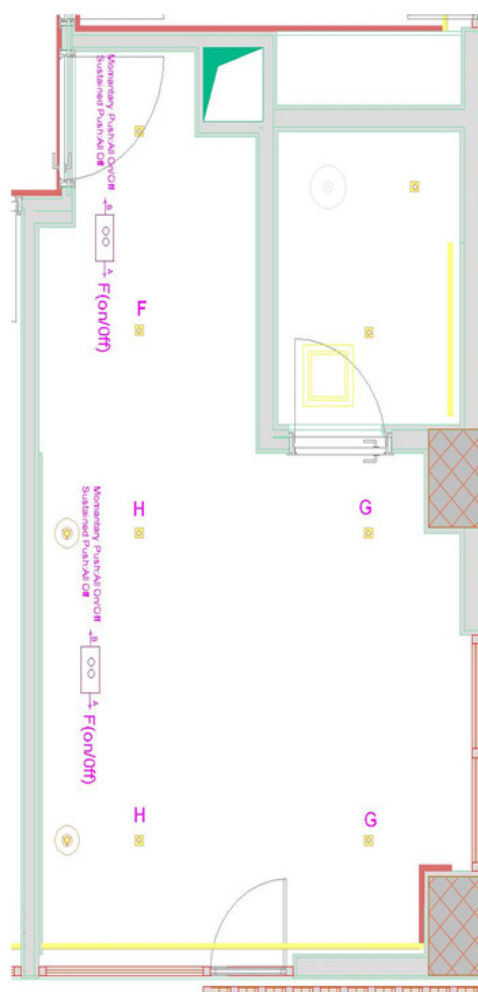

۸- اتاق خواب ۳

کلید چپ	کلید راست	
هالوژن روشن و خاموش E (On/Off)	هالوژن روشن و خاموش D (On/Off)	ردیف اول
تمام روشن D,E (On/Off)	تمام خاموش D,E (On/Off)	ردیف دوم
پرده برقی (پایین)	پرده برقی (بالا)	ردیف سوم

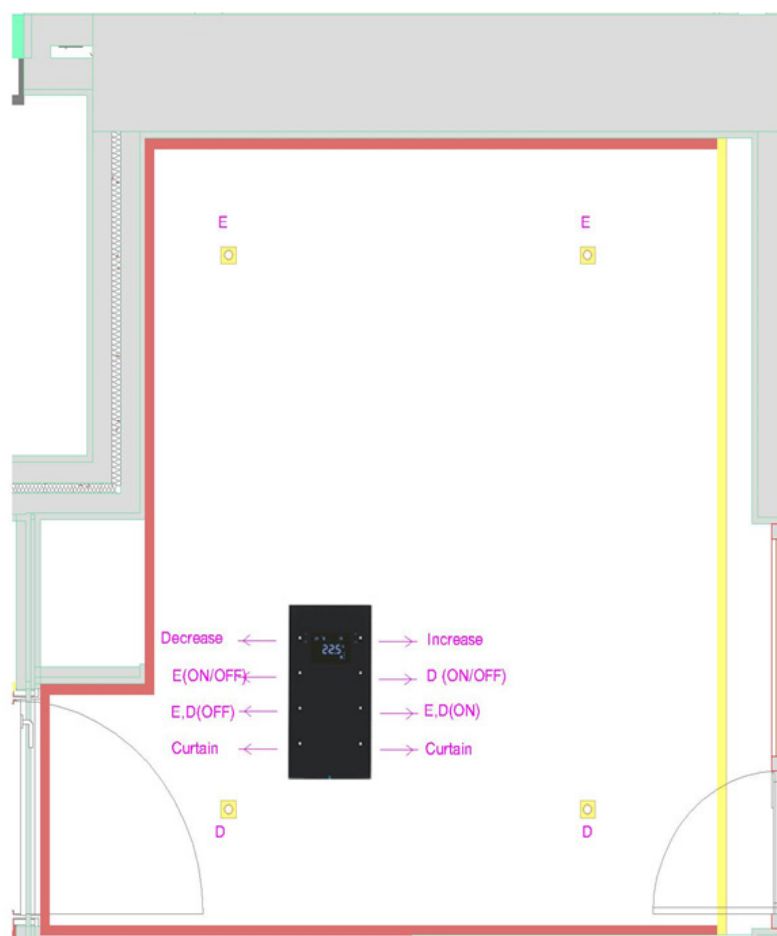

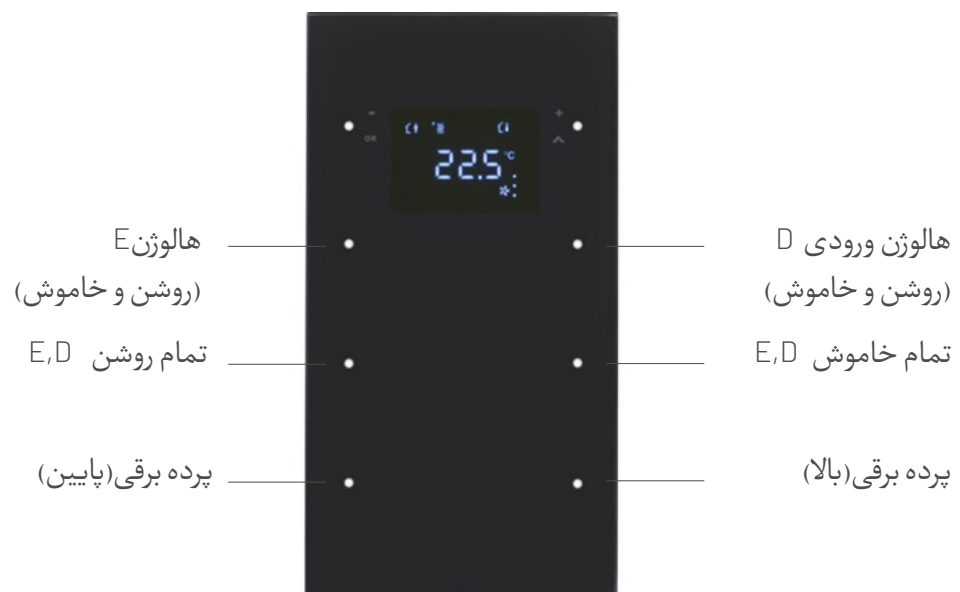

۹ - کلید ورودی و کنار تخت خواب ۳

خروجی A	خروجی B
روشن و خاموش هالوژن ورودی D (On/Off)	فشار موقت: سناریو روشن و خاموش (Momentary Push) فشار مدت دار: خاموش کل (Sustained Push)

